


10 Vierpoltheorie

10.1 Grundlegende Zusammenhänge der Vierpoltheorie


(Band 3, S.171-174)

Elektrische Schaltungen zur Übertragung von Energien oder zur Verarbeitung von Informationen sind in den meisten Fällen „Zweitore“ oder „Vierpole“, also Schaltungen mit zwei Eingangsklemmen und zwei Ausgangsklemmen.

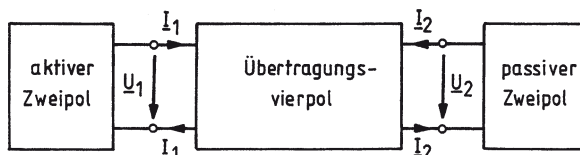Diese Richtungsdefinitionen sind in der nachrichtentechnischen Literatur üblich:



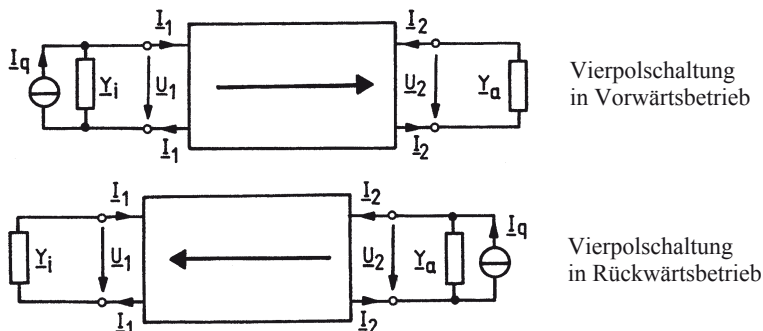Dem normalen Vorwärtsbetrieb ist stets eine Rückwirkung vom Ausgang zum Eingang überlagert, die auch zu Störungen bei der Signalübertragung führen kann.



10.2 Vierpolgleichungen, Vierpolparameter und Ersatzschaltungen

(Band 3, S.175-185)

Leitwertform der Vierpolgleichungen:

$$\begin{aligned} I_1 &= Y_{11} \cdot U_1 + Y_{12} \cdot U_2 \\ I_2 &= Y_{21} \cdot U_1 + Y_{22} \cdot U_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Kurzschluss-Eingangsleitwert:

$$Y_{11} = \left(\frac{I_1}{U_1} \right)_{U_2=0} = (Y_{in})_{Y_a=\infty}$$

Kurzschluss-Übertragungsleitwert rückwärts:

$$Y_{12} = \left(\frac{I_1}{U_2} \right)_{U_1=0} = (Y_{ür})_{Y_i=\infty}$$

Kurzschluss-Übertragungsleitwert vorwärts:

$$Y_{21} = \left(\frac{I_2}{U_1} \right)_{U_2=0} = (Y_{üf})_{Y_a=\infty}$$

Kurzschluss-Ausgangsleitwert:

$$Y_{22} = \left(\frac{I_2}{U_2} \right)_{U_1=0} = (Y_{out})_{Y_i=\infty}$$

Widerstandsform der Vierpolgleichungen

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{Z}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{12} \cdot \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= \underline{Z}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{I}_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

Leerlauf-Eingangswiderstand:

$$\underline{R}_{in} = \underline{Z}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = (\underline{Z}_{in})_{\underline{Y}_a=0}$$

Leerlauf-Übertragungswiderstand rückwärts:

$$\underline{R}_{ur} = \underline{Z}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = (\underline{Z}_{ur})_{\underline{Y}_i=0}$$

Leerlauf-Übertragungswiderstand vorwärts:

$$\underline{R}_{21} = \underline{Z}_{21} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = (\underline{Z}_{üf})_{\underline{Y}_a=0}$$

Leerlauf-Ausgangswiderstand:

$$\underline{R}_{u2} = \underline{Z}_{22} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = (\underline{Z}_{out})_{\underline{Y}_i=0}$$

Reihen-Parallel-Form der Vierpolgleichungen

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{H}_{11} \cdot \underline{I}_1 + \underline{H}_{12} \cdot \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 &= \underline{H}_{21} \cdot \underline{I}_1 + \underline{H}_{22} \cdot \underline{U}_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{H}_{11} & \underline{H}_{12} \\ \underline{H}_{21} & \underline{H}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

Kurzschluss-Eingangswiderstand:

$$\underline{H}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} = (\underline{Z}_{in})_{\underline{Y}_a=\infty}$$

Leerlauf-Spannungsrückwirkung:


$$\underline{H}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = (\underline{V}_{ur})_{\underline{Y}_i=0}$$

Kurzschluss-Stromübersetzung vorwärts:

$$\underline{H}_{21} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} \right)_{\underline{U}_2=0} = (\underline{V}_{if})_{\underline{Y}_a=\infty}$$

Leerlauf-Ausgangsleitwert:
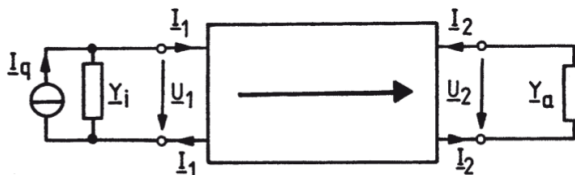
$$\underline{H}_{22} = \left(\frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_1=0} = (\underline{Y}_{out})_{\underline{Y}_i=0}$$



Parallel-Reihen-Form der Vierpolgleichungen

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{C}_{11} \cdot \underline{U}_1 + \underline{C}_{12} \cdot \underline{I}_2 \\ \underline{U}_2 &= \underline{C}_{21} \cdot \underline{U}_1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{I}_2 \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{C}_{11} & \underline{C}_{12} \\ \underline{C}_{21} & \underline{C}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

Leerlauf-Eingangsleitwert:

$$\underline{C}_{11} = \left(\frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = (\underline{Y}_{\text{in}})_{\underline{Y}_{\text{a}}=0}$$

Kurzschluss-Stromrückwirkung:

$$\underline{C}_{12} = \left(\frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{U}_1=0} = (\underline{V}_{\text{ir}})_{\underline{Y}_{\text{i}}=\infty}$$

Leerlauf-Spannungsübersetzung vorwärts:

$$\underline{C}_{21} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1} \right)_{\underline{I}_2=0} = (\underline{V}_{\text{uf}})_{\underline{Y}_{\text{a}}=0}$$

Kurzschluss-Ausgangswiderstand:

$$\underline{C}_{22} = \left(\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} \right)_{\underline{U}_1=0} = (\underline{Z}_{\text{out}})_{\underline{Y}_{\text{i}}=\infty}$$

Kettenform der Vierpolgleichungen

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}_{11} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{12} \cdot (-\underline{I}_2) \\ \underline{I}_1 &= \underline{A}_{21} \cdot \underline{U}_2 + \underline{A}_{22} \cdot (-\underline{I}_2) \end{aligned} \quad \text{oder} \quad \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{A}_{11} & \underline{A}_{12} \\ \underline{A}_{21} & \underline{A}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

reziproke**Leerlauf-Spannungsübersetzung vorwärts:**

$$\underline{A}_{11} = \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_2=0} = \left(\frac{1}{\underline{V}_{\text{uf}}} \right)_{\underline{Y}_{\text{a}}=0}$$

negativer reziproker**Kurzschluss-Übertragungsleitwert vorwärts:**


$$\underline{A}_{12} = \left(\frac{\underline{U}_1}{-\underline{I}_2} \right)_{\underline{U}_2=0} = \left(\frac{1}{-\underline{Y}_{\text{uf}}} \right)_{\underline{Y}_{\text{a}}=\infty}$$

reziproker**Leerlauf-Übertragungswiderstand vorwärts:**

$$\underline{A}_{21} = \left(\frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right)_{\underline{I}_2=0} = \left(\frac{1}{\underline{Z}_{\text{uf}}} \right)_{\underline{Y}_{\text{a}}=0}$$

negative reziproke**Kurzschluss-Stromübersetzung vorwärts:**

$$\underline{A}_{22} = \left(\frac{\underline{I}_1}{-\underline{I}_2} \right)_{\underline{U}_2=0} = \left(\frac{1}{-\underline{V}_{\text{if}}} \right)_{\underline{Y}_{\text{a}}=\infty}$$

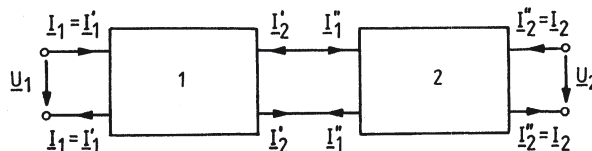Definition der \underline{A} -Parameter mittels Kettenschaltung

Umrechnung der Vierpolparameter von einer **Form** in eine andere

(Y)	\underline{Y}_{11}	\underline{Y}_{12}	$\frac{\underline{Z}_{22}}{\det \underline{Z}}$	$\frac{-\underline{Z}_{12}}{\det \underline{Z}}$	$\frac{1}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{-\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{22}}$	$\frac{\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{22}}$	$\frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{12}}$	$\frac{-\det \underline{A}}{\underline{A}_{12}}$
	\underline{Y}_{21}	\underline{Y}_{22}	$\frac{-\underline{Z}_{21}}{\det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{Z}_{11}}{\det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{\det \underline{H}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{-\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{22}}$	$\frac{-1}{\underline{A}_{12}}$	$\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{12}}$
(Z)	$\frac{\underline{Y}_{22}}{\det \underline{Y}}$	$\frac{-\underline{Y}_{12}}{\det \underline{Y}}$	\underline{Z}_{11}	\underline{Z}_{12}	$\frac{\det \underline{H}}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{11}}$	$\frac{-\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{11}}$	$\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{21}}$	$\frac{\det \underline{A}}{\underline{A}_{21}}$
	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\det \underline{Y}}$	$\frac{\underline{Y}_{11}}{\det \underline{Y}}$	\underline{Z}_{21}	\underline{Z}_{22}	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{11}}$	$\frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{11}}$	$\frac{1}{\underline{A}_{21}}$	$\frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{21}}$
(H)	$\frac{1}{\underline{Y}_{11}}$	$\frac{-\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{11}}$	$\frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{22}}$	$\frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{22}}$	\underline{H}_{11}	\underline{H}_{12}	$\frac{\underline{C}_{22}}{\det \underline{C}}$	$\frac{-\underline{C}_{12}}{\det \underline{C}}$	$\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}}$	$\frac{\det \underline{A}}{\underline{A}_{22}}$
	$\frac{\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{11}}$	$\frac{\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{11}}$	$\frac{-\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{22}}$	\underline{H}_{21}	\underline{H}_{22}	$\frac{-\underline{C}_{21}}{\det \underline{C}}$	$\frac{\underline{C}_{11}}{\det \underline{C}}$	$\frac{-1}{\underline{A}_{22}}$	$\frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{22}}$
(C)	$\frac{\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{-\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{\underline{H}_{22}}{\det \underline{H}}$	$\frac{-\underline{H}_{12}}{\det \underline{H}}$	\underline{C}_{11}	\underline{C}_{12}	$\frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{11}}$	$\frac{-\det \underline{A}}{\underline{A}_{11}}$
	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\det \underline{H}}$	$\frac{\underline{H}_{11}}{\det \underline{H}}$	\underline{C}_{21}	\underline{C}_{22}	$\frac{1}{\underline{A}_{11}}$	$\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11}}$
(A)	$\frac{-\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{-1}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{\underline{Z}_{11}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{-\det \underline{H}}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{-\underline{H}_{11}}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{21}}$	$\frac{\underline{C}_{22}}{\underline{C}_{21}}$	\underline{A}_{11}	\underline{A}_{12}
	$\frac{-\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{-\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{\underline{Z}_{22}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{-\underline{H}_{22}}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{-1}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{\underline{C}_{11}}{\underline{C}_{21}}$	$\frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{21}}$	\underline{A}_{21}	\underline{A}_{22}

Formeln für Vierpoldeterminanten:

$$\det \underline{Y} = \underline{Y}_{11}\underline{Y}_{22} - \underline{Y}_{12}\underline{Y}_{21} = \frac{1}{\det \underline{Z}} = \frac{\underline{H}_{22}}{\underline{H}_{11}} = \frac{\underline{C}_{11}}{\underline{C}_{22}} = \frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{12}}$$


$$\det \underline{Z} = \frac{1}{\det \underline{Y}} = \underline{Z}_{11}\underline{Z}_{22} - \underline{Z}_{12}\underline{Z}_{21} = \frac{\underline{H}_{11}}{\underline{H}_{22}} = \frac{\underline{C}_{22}}{\underline{C}_{11}} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{21}}$$

$$\det \underline{H} = \frac{\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{11}} = \frac{\underline{Z}_{11}}{\underline{Z}_{22}} = \frac{\underline{H}_{11}\underline{H}_{22} - \underline{H}_{12}\underline{H}_{21}}{\det \underline{C}} = \frac{1}{\det \underline{C}} = \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{22}}$$


$$\det \underline{C} = \frac{\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{22}} = \frac{\underline{Z}_{22}}{\underline{Z}_{11}} = \frac{1}{\det \underline{H}} = \underline{C}_{11}\underline{C}_{22} - \underline{C}_{12}\underline{C}_{21} = \frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{11}}$$

$$\det \underline{A} = \frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{21}} = \frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{21}} = -\frac{\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{21}} = -\frac{\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{21}} = \underline{A}_{11}\underline{A}_{22} - \underline{A}_{12}\underline{A}_{21}$$





Ersatzschaltungen von Vierpolen

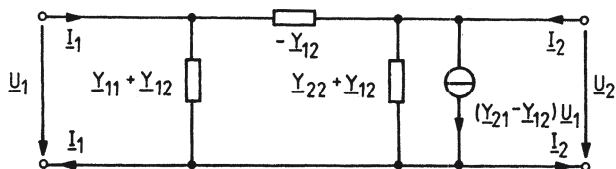 π -Ersatzschaltung:

T-Ersatzschaltung:



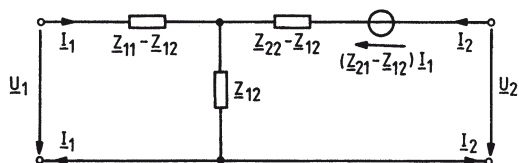





U-Ersatzschaltungen:

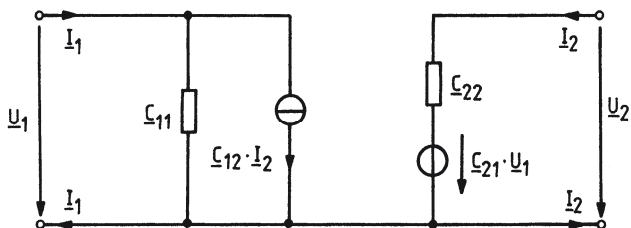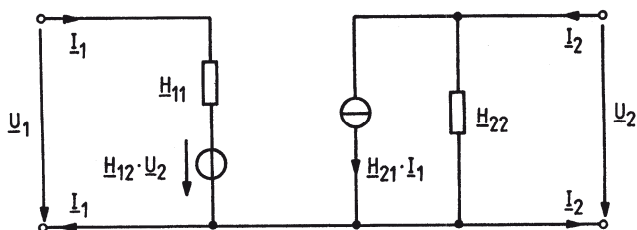
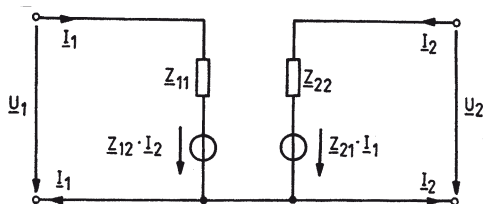
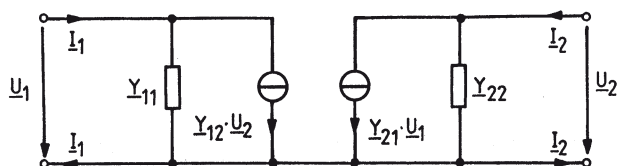


10.3 Vierpolparameter passiver Vierpole

(Band 3, S.186-188)

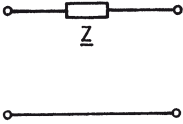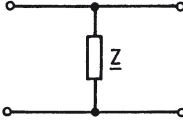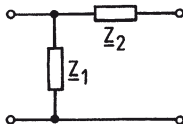Längswiderstand 	(<u>Y</u>)		(<u>Z</u>)	
	$\frac{1}{\underline{Z}}$	$-\frac{1}{\underline{Z}}$	(Z) existiert nicht (Matrizelemente sind unendlich)	
	$-\frac{1}{\underline{Z}}$	$\frac{1}{\underline{Z}}$		
(<u>A</u>)	(<u>H</u>)		(<u>C</u>)	
1 \underline{Z} 0 1	\underline{Z}	1	0	- 1
	- 1	0	1	\underline{Z}
Querwiderstand 	(<u>Y</u>)		(<u>Z</u>)	
	(Y) existiert nicht (Matrizelemente sind unendlich)		\underline{Z}	\underline{Z}
			\underline{Z}	\underline{Z}
(<u>A</u>)	(<u>H</u>)		(<u>C</u>)	
1 0	0	1	$\frac{1}{\underline{Z}}$	- 1
$\frac{1}{\underline{Z}}$ 1	- 1	$\frac{1}{\underline{Z}}$	1	0
Γ-Vierpol I 	(<u>Y</u>)		(<u>Z</u>)	
	$\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$	$-\frac{1}{\underline{Z}_2}$	\underline{Z}_1	\underline{Z}_1
	$-\frac{1}{\underline{Z}_2}$	$\frac{1}{\underline{Z}_2}$	\underline{Z}_1	$\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$
(<u>A</u>)	(<u>H</u>)		(<u>C</u>)	
1 \underline{Z}_2	$\frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$	$\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$	$\frac{1}{\underline{Z}_1}$	- 1
$\frac{1}{\underline{Z}_1}$ $1 + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1}$	$-\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$	$\frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$	1	\underline{Z}_2

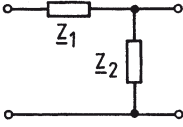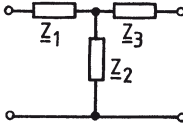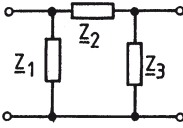Γ-Vierpol II 	(Y)		(Z)	
	$\frac{1}{Z_1}$	$-\frac{1}{Z_1}$	$Z_1 + Z_2$	Z_2
	$-\frac{1}{Z_1}$	$\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$	Z_2	Z_2
(A)	(H)		(C)	
$1 + \frac{Z_1}{Z_2}$	Z_1	1	$\frac{1}{Z_1 + Z_2}$	$-\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$
$\frac{1}{Z_2}$	1	-1	$\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$	$\frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$
T-Schaltung  mit $\underline{K} = Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3$	(Y)		(Z)	
	$\frac{Z_2 + Z_3}{\underline{K}}$	$-\frac{Z_2}{\underline{K}}$	$Z_1 + Z_2$	Z_2
	$-\frac{Z_2}{\underline{K}}$	$\frac{Z_1 + Z_2}{\underline{K}}$	Z_2	$Z_2 + Z_3$
(A)	(H)		(C)	
$1 + \frac{Z_1}{Z_2}$	$Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}$	$\frac{\underline{K}}{Z_2 + Z_3}$	$\frac{1}{Z_1 + Z_2}$	$-\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$
$\frac{1}{Z_2}$	$1 + \frac{Z_3}{Z_2}$	$-\frac{Z_2}{Z_2 + Z_3}$	$\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$	$Z_3 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$
π-Schaltung 	(Y)		(Z)	
	$\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$	$-\frac{1}{Z_2}$	$\frac{Z_1(Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$	$\frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$
	$-\frac{1}{Z_2}$	$\frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$	$\frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$	$\frac{Z_3(Z_1 + Z_2)}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$
(A)	(H)		(C)	
$1 + \frac{Z_2}{Z_3}$	Z_2	$\frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$	$\frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1(Z_2 + Z_3)}$	$-\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3}$
$\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_1 Z_3}$	$1 + \frac{Z_2}{Z_1}$	$-\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$	$\frac{Z_3}{Z_2 + Z_3}$	$\frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$

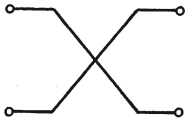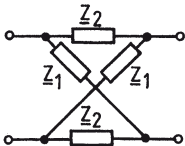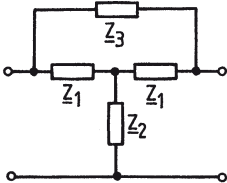Umpoler 	(<u>Y</u>)	(<u>Z</u>)
	existiert nicht	existiert nicht
(<u>A</u>)	(<u>H</u>)	(<u>C</u>)
$\begin{matrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix}$
Symmetrische X-Schaltung 	(<u>Y</u>)	(<u>Z</u>)
	$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Z_1} - \frac{1}{Z_2} \right)$ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{Z_1} - \frac{1}{Z_2} \right) \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)$	$\frac{1}{2} (Z_1 + Z_2) \quad \frac{1}{2} (Z_1 - Z_2)$ $\frac{1}{2} (Z_1 - Z_2) \quad \frac{1}{2} (Z_1 + Z_2)$
(<u>A</u>)	(<u>H</u>)	(<u>C</u>)
$\frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 - Z_2} \quad \frac{2 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 - Z_2}$ $\frac{2}{Z_1 - Z_2} \quad \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1 - Z_2}$	$\frac{2 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ $-\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \frac{2}{Z_1 + Z_2}$	$\frac{2}{Z_1 + Z_2} \quad -\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ $\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad \frac{2 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$
Symmetrischer Brücken-T-Vierpol 	(Y)	
	$\frac{Z_1 + Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \quad - \left(\frac{Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right)$ $- \left(\frac{Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) \quad \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3}$	
	(Z)	
	$\frac{Z_1^2 + Z_1 \cdot Z_3}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 \quad \frac{Z_1^2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2$ $\frac{Z_1^2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 \quad \frac{Z_1^2 + Z_1 \cdot Z_3}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2$	

10.4 Betriebskenngrößen von Vierpolen

(Band 3, S.189-202)

Kenngrößen eines Vierpols im Vorwärtsbetrieb

Betriebskenngröße		Leerlauf	Kurzschluss
Eingangsleitwert	$\underline{Y}_{\text{in}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1}$	\underline{C}_{11}	\underline{Y}_{11}
Eingangswiderstand	$\underline{Z}_{\text{in}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1}$	\underline{Z}_{11}	\underline{H}_{11}
Übertragungsleitwert vorwärts	$\underline{Y}_{\text{uf}} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1}$	0	$\underline{Y}_{21} = -\frac{1}{\underline{A}_{12}}$
Übertragungswiderstand vorwärts	$\underline{Z}_{\text{uf}} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1}$	$\underline{Z}_{21} = \frac{1}{\underline{A}_{21}}$	0
Spannungsübersetzung vorwärts	$\underline{V}_{\text{uf}} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$	$\underline{C}_{21} = \frac{1}{\underline{A}_{11}}$	0
Stromübersetzung vorwärts	$\underline{V}_{\text{if}} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1}$	0	$\underline{H}_{21} = -\frac{1}{\underline{A}_{22}}$

Kenngrößen eines Vierpols im Rückwärtsbetrieb

Betriebskenngröße		Leerlauf	Kurzschluss
Ausgangsleitwert	$\underline{Y}_{\text{out}} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2}$	\underline{H}_{22}	\underline{Y}_{22}
Ausgangswiderstand	$\underline{Z}_{\text{out}} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2}$	\underline{Z}_{22}	\underline{C}_{22}
Übertragungsleitwert rückwärts	$\underline{Y}_{\text{ür}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2}$	0	\underline{Y}_{12}
Übertragungswiderstand rückwärts	$\underline{Z}_{\text{ür}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_2}$	\underline{Z}_{12}	0
Spannungsrückwirkung	$\underline{V}_{\text{ur}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2}$	\underline{H}_{12}	0
Stromrückwirkung	$\underline{V}_{\text{ir}} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2}$	0	\underline{C}_{12}

Kenngrößen des beschalteten Vierpols im Vorwärtsbetrieb

	(Y)	(Z)	(H)	(C)	(A)
\underline{Y}_{in}	$\frac{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{11} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{Y}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{Z}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_a}{\det \underline{H} + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{C}}{1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{22} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{A}_{11} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_a}$
\underline{Z}_{in}	$\frac{\underline{Y}_{22} + \underline{Y}_a}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{Z}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{Z}}{1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\det \underline{H} + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{C}}$	$\frac{\underline{A}_{11} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$
$\underline{Y}_{üf}$	$\frac{\underline{Y}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{Y}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{Z}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{Z}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{H}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\det \underline{H} + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{C}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{Y}_a}{\underline{A}_{11} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_a}$
$\underline{Z}_{üf}$	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{Z}_{21}}{1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{C}}$	$\frac{1}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$
$\underline{V}_{üf}$	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\det \underline{H} + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{C}_{21}}{1 + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{1}{\underline{A}_{11} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_a}$
\underline{V}_{if}	$\frac{\underline{Y}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{11} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{Z}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{1 + \underline{Z}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$	$\frac{\underline{H}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_a}$	$\frac{-\underline{C}_{21} \cdot \underline{Y}_a}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_a \cdot \det \underline{C}}$	$\frac{-\underline{Y}_a}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{22} \cdot \underline{Y}_a}$

Kenngrößen des beschalteten Vierpols im Rückwärtsbetrieb

	(Y)	(Z)	(H)	(C)	(A)
\underline{Y}_{out}	$\frac{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{Y}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{1 + \underline{Z}_{11} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{Z}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{H}}{1 + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_i}{\det \underline{C} + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{11} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{A}_{22} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_i}$
\underline{Z}_{out}	$\frac{\underline{Y}_{11} + \underline{Y}_i}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{Z}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{Z}}{1 + \underline{Z}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{1 + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{H}}$	$\frac{\det \underline{C} + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{A}_{22} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$
$\underline{Y}_{ür}$	$\frac{\underline{Y}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{Y}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{Z}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{-\underline{H}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{1 + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{C}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\det \underline{C} + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{Y}_i \cdot \det \underline{A}}{\underline{A}_{22} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_i}$
$\underline{Z}_{ür}$	$\frac{-\underline{Y}_{12}}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{Z}_{12}}{1 + \underline{Z}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{H}}$	$\frac{-\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{\det \underline{A}}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$
$\underline{V}_{ür}$	$\frac{-\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{Z}}$	$\frac{\underline{H}_{12}}{1 + \underline{H}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{C}_{12}}{\det \underline{C} + \underline{C}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{\det \underline{A}}{\underline{A}_{22} + \underline{A}_{12} \cdot \underline{Y}_i}$
\underline{V}_{ir}	$\frac{\underline{Y}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\det \underline{Y} + \underline{Y}_{22} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{1 + \underline{Z}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{H}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{H}_{22} + \underline{Y}_i \cdot \det \underline{H}}$	$\frac{\underline{C}_{12} \cdot \underline{Y}_i}{\underline{C}_{11} + \underline{Y}_i}$	$\frac{-\underline{Y}_i \cdot \det \underline{A}}{\underline{A}_{21} + \underline{A}_{11} \cdot \underline{Y}_i}$